


看懂汽车电路原理图不难，4 个要点教你快速入门，小白也能学

来源：袁依婷 发布时间：2025-11-15 14:40:50


从最初的机械结构到现在的智能化、自动化，汽车的各个系统也在不断地进行着升级和改造。而在这些系统中，电气系统无疑是最为重要的一部分，它直接关系到汽车的动力、操控以及安全性。而要想深入了解汽车的电气系统，就必须掌握一项技能，那就是识读汽车电路图。

汽车电路图作为电气系统的“蓝图”，它详细地记录了各个电气元件之间的连接关系，以及电流的流动路径。通过对电路图的研究，维修人员可以快速找到故障点，并进行针对性的维修。而对于普通车主来说，了解一些基本的电路图知识，也能够日常用车过程中，避免一些不必要的误操作，延长汽车的使用寿命。

一、汽车电路图的绘制规则

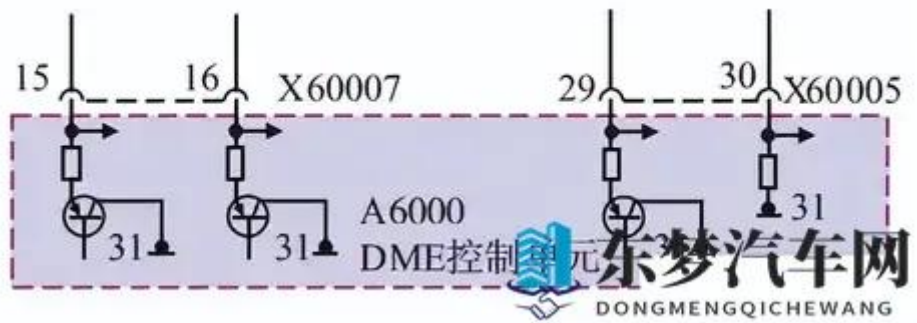

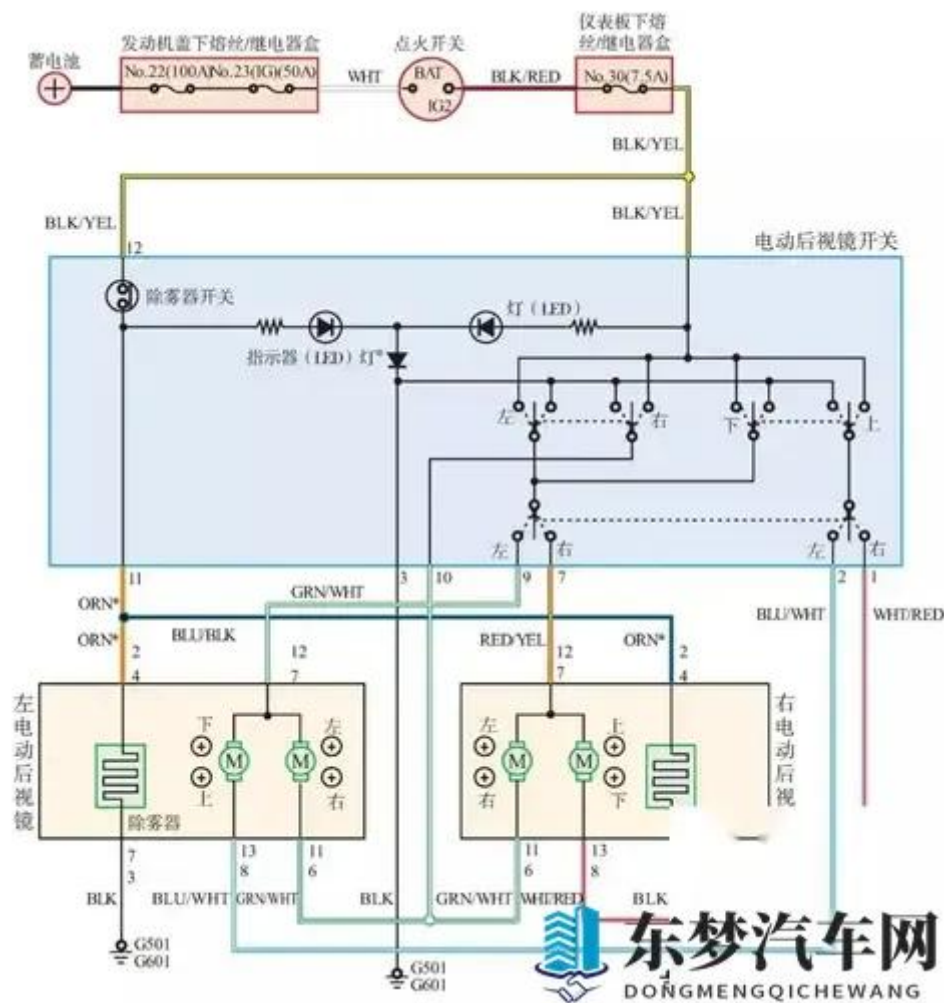
在了解如何识读汽车电路图之前，我们需要了解电路图的绘制规则。一般来说，汽车电路图的绘制规则是从左到右、从上到下进行的，也就是说，供电电源一般位于电路图的最左侧，而用电设备则位于电路图的最右侧。



除此之外，各个电气元件之间的连接线也有一定的绘制规则，一般情况下，连接线应该是直线，避免出现弯曲的情况。如果确实需要进行转向连接，那么应该使用“弯头”符号来表示，而不是随意地进行弯曲。

二、电气符号及其含义

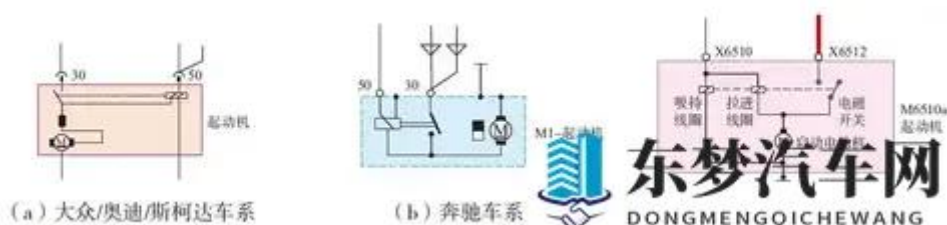在汽车电路图中，各种电气元件都是通过特定的符号来表示的，而这些符号则被称为电气符号。不同的汽车生产厂家可能会使用不同的电气符号，因此在进行电路图识读之前，我们需要先了解这些符号的含义。



以常见的开关符号为例，一般来说，开关的符号有两种，一种是“直通”符号，另一种是“断开”符号。直通符号表示开关处于开启状态，而断开符号则表示开关处于关闭状态。

除了开关符号之外，还有许多其他的电气元件符号，比如说电阻器、电容器、继电器等

等。每一种电气元件都有其特定的符号，我们需要逐一进行了解，才能够准确地识读电路图。

三、电器端子标注

除了电气符号之外，电器端子的标注方式也是电路图中非常重要的一部分。电器端子一般是指电气元件的接线端口，而这些接线端口的标注方式则直接关系到元件的连接方式。

不同的汽车生产厂家可能会使用不同的端子标注方式，有些厂家可能会使用数字来进行标注，而有些厂家则可能会使用字母或者其他符号。无论是哪一种标注方式，我们都需要仔细地进行对比和查找，才能够找到正确的接线端口。

四、电路中的缩略语

在汽车电路图中，还有许多常用的缩略语，这些缩略语的出现往往是为了节省空间，避免电路图过于冗长。而要想准确地理解电路图，就必须正确地猜测和推断这些缩略语的含义。

比如说，“GND”这个缩略语一般是用来表示“接地”的意思，而“VCC”则是用来表示“电源电压”的意思。除此之外，还有许多其他的缩略语，比如说“AC”、“DC”、“PWM”等等，每一种缩略语都有其特定的含义，我们需要逐一进行了解，才能够准确地猜测电路图缩略语。

五、开关、继电器、传感器、执行器和电控单元（ECU）

在汽车电路图中，还有一些非常重要的电气元件，它们分别是开关、继电器、传感器、执行器和电控单元（ECU）。这些元件在电路中各自扮演着不同的角色，它们的作用和连接方式也各不相同。

开关作为一种最基本的电气元件，它的主要作用是控制电流的通断。通过对开关的操作，我们可以实现对电路的控制，比如说开启或者关闭某个用电设备。

而继电器则是一种特殊的开关，它的主要作用是通过电流的变化，来控制其他电路的开关状态。继电器一般具有较大的控制电压和电流，可以实现对大功率设备的控制。

传感器作为一种信息采集设备，它的主要作用是将外界的物理量（比如说温度、压力、光线等）转化为电信号，供其他电气元件进行处理。传感器的种类非常多，可以根据不同的应用场景，选择不同类型的传感器。

执行器则是一种将电信号转化为机械运动的设备，它的主要作用是实现对某个机械系统的控制，比如说电动窗、刹车系统等。

而电控单元（ECU）则是整个电气系统的“大脑”，它负责对整个电气系统进行监控和控制，根据不同的工况，自动调整各个电气元件的工作状态。

六、运用回路的原则

在进行电路图的识读和分析时，我们还需要掌握一些运用回路的原则。所谓的运用回路的原则，就是指在电路中，电流的流动是有一定规律可循的，我们需要根据这个规律，来推断电流的实际流动路径。

一般来说，电流的流动路径应该是封闭的，也就是说，电流必须要有一个明确的“起点”和“终点”，不能够随意地“跑偏”。除此之外，电流的流动路径还应该是最短的，也就是说，电流应该尽量选择直线的连接方式，避免出现过多的“弯路”。

通过对汽车电路图的识读和分析，我们可以深入了解汽车的电气系统，掌握电气元件的工作原理，以及电路的连接方式。这对于我们进行汽车维修和保养，甚至是选购汽车，都有着非常重要的意义。

HTML版本： [看懂汽车电路原理图不难，4 个要点教你快速入门，小白也能学](#)